
数字逻辑与数字系统设计

实验大作业报告

(2020 年)

课程名称：数字逻辑与数字系统设计

任课教师：李琼

作业题目：电子密码锁设计

完成人：傅浩东

学号：1190202105

班级：1903002

报告日期：2020 年 12 月 19 日

报告成绩	
教师评语	

目录

第 1 节 设计要求	3
第 2 节 工作原理及系统方框图	3
2.1 工作原理	3
2.2 系统方框图	4
第 3 节 各部分模块具体功能及设计思路	5
3.1 初始化	5
3.2 扫描信号分频模块	5
3.3 倒计时模块	6
3.4 比较判断输入是否正确	6
3.5 密码与七段数码管转换模块	6
3.6 输入密码显示模块	6
3.7 时间倒计时和错误次数显示模块	7
3.8 输入密码模块	7
3.9 更改密码模块	8
3.10 主模块	8
第 4 节 调试过程	8
4.1 管脚编号错误	8
4.2 电平出现未知错误	9
4.3 管脚约束文件未知错误	9
4.4 某些情况，多个 always 模块对同一个变量赋值出错	10
4.5 一个 always 模块多个上升下降沿与条件冲突	10
4.6 数据类型错误	10
4.7 未知错误	10
第 5 节 设计结论	11
5.1 设计成果	11
5.2 待改进之处	11
第 6 节 设计心得与总结	12
第 7 节 参考文献	13

附录	14
附录一 总体设计图	14
附录二 各模块仿真截图	15
B.1 比较模块.....	15
B.2 密码输入模块（修改密码相似）	15
B.3 密码转换 LED 模块.....	15
B.4 判断正确与否模块.....	16
B.5 倒计时数据显示模块.....	16
附录三 工作说明与贡献.....	16

第 1 节 设计要求

1. 设计一个开锁密码至少为 4 位八进制数字的密码锁。
2. 当开锁按钮开关的输入的密码等于所设密码时启动开锁控制电路，并且用七段数码管 *OPEN* 表示开锁状态。
3. 从开始按钮触动后的 10 秒内若未能将锁打开，则电路自动复位并发出报警信号，即用七段数码管 *EROR* 表示关锁状态。
4. 记录错误次数，当错误次数达到三次后，密码锁全部关闭。
5. 五秒倒计时用七段数码管显示。
6. 密码锁四位密码可进行修改。
7. 功能锁键，可以暂停输入进程。
8. 在修改密码过程中用小数点表示正在修改的位数。

第 2 节 工作原理及系统方框图

2.1 工作原理

电子密码锁的工作由以下几个部分组成：


1. 初始化：录入初始状态（包括设定密码锁的内置密码等）。
2. 输入密码/修改密码：从最高位开始，监测八个开关的电平总变化变化，若是开关总体有脉冲信号，当为上升沿时记录一组电平值；在结束记录后，位数右移，准备记录下一位的电平值（若在最低位，则输入完成后回到最高位）。
3. 分频：*EGOI* 开发板自带时钟频率为 100MHz，在该模块中对系统自带时钟进行分频，分成四组便于对显示四位密码的四个七段数码管进行动态显示，以及对时钟和错误次数的动态显示。
4. 数字显示：动态扫描实现输入密码、倒计时以及错误次数的七段数码管显示。
5. 比较：比较密码和输入密码是否相同，若相同则七段数码管数码管显示 *OPEN*，否则显示 *EROR* 且错误次数加一，直到错误次数为 3，屏幕整体。
6. 倒计时功能：①从第一个按钮触动进行 10 秒倒计时，②倒计时重置，③

倒计时暂停。

7. 重置：密码错误达到三次黑屏，可以进行重置使得整体恢复初始状态，但密码没有改变。

2.2 系统方框图

系统方框图如下：

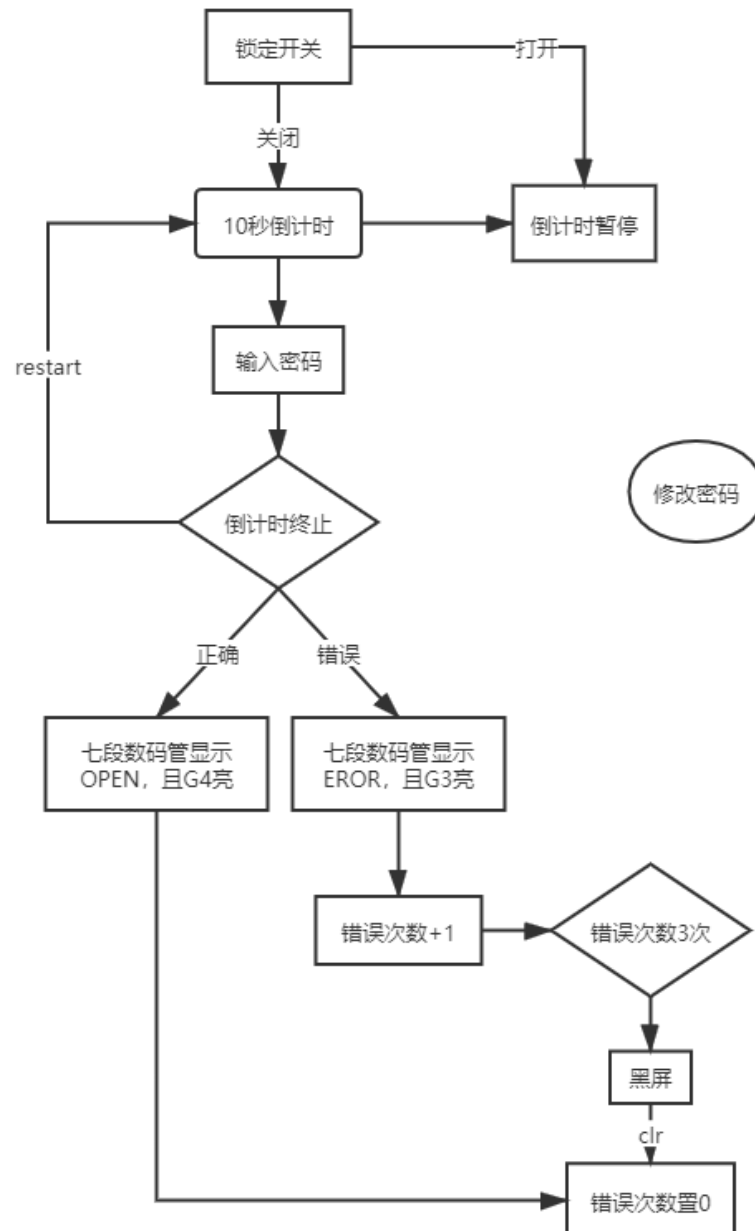

第 3 节 各部分模块具体功能及设计思路


3.1 初始化

初始化密码锁系统中的变量。其中较为重要的变量有：

1. **Correct_password** 三十二位二进制数表示正确密码，初始化为四个二进制的八位数，即 $4 \times 8'b00000010$ ，表示初始密码为四个六。
2. **my_password**：每八位对应一个人为输入密码，初始化为 0，它们在数码管上用四位来显示。通过密码与七段数码管的对应转换关系，可以转换为变量 **led_1~led_4**，扫描实现七段数码管的显示。
3. **ChooseChange/ChangePassword**：表示当前输入的位数，初始化为四位密码的第一位，即为 $4'b1000$ 。
4. **IsLock, right, wrong, resetting**：表示密码锁当前状态的变量，初始化时给予赋值，使其表示上锁状态。
5. **NumWrong**：错误次数初始化为 0。

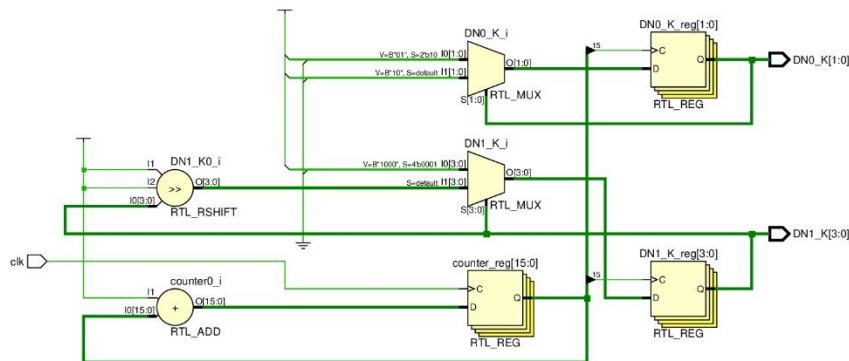3.2 扫描信号分频模块


扫描信号分屏是通过一个 16 位的 reg 类型变量 **counter** 实现分频。每当时钟上升沿时 **counter** 信号自加一，使其在 $0 \sim 16'd1111_1111_1111_1111$ 之间循环变化。在其最高位数字发生变化的情况下，对应的输出 **DN1_K** 和 **DN0_K** 依次向右循环移动一位，可以为 $4'b1000$ 、 $4'b0100$ 、 $4'b0010$ 、 $4'b0001$ 和 $2'b10$ 、 $2'b01$ ，正好对应两组六个七段数码管的显示。这样便利用 EGO1 开发板内置的 100MHz 时钟实现了简单的分频功能。



 3.3 倒计时模块


倒计时模块运用了与分频模块类似的原理：构建 reg [31:0] counter，counter 的变化范围为 32'd0 ~ 32'd900_000_000，对应着 10 秒的倒计时。

此模块还受 restart、resetting 及 IsLock 变量的状态控制，由此来实现倒计时的重置与暂停功能。



 
3.4 比较判断输入是否正确

将输入的密码与密码锁的正确密码（均用 32 位寄存器的形式表示）进行比较，根据比对结果 my_password 和 correct_password 的相同性，判断输出 IsRight 为 0 或 1。



 3.5 密码与七段数码管转换模块

将四个 8 位密码 password 转换成对应着七段数码管 A、B、C、D、E、F、G 各部分显示的数组，即 led 显示，由此来实现密码显示。




3.6 输入密码显示模块

时钟 clk 上升沿用 case 语句对分频部分得到的 DN1_K 进行一次判断。若错


误次数达到三次则不显示，否则根据 DN1_K 的值（某一位为高位，其余为低位）决定将 led_1 ~ led_4 中的某个信号值通过动态扫描显示到数码管上。当倒计时结束，若输入正确则显示 *OPEN*，若错误则显示 *EROR*。

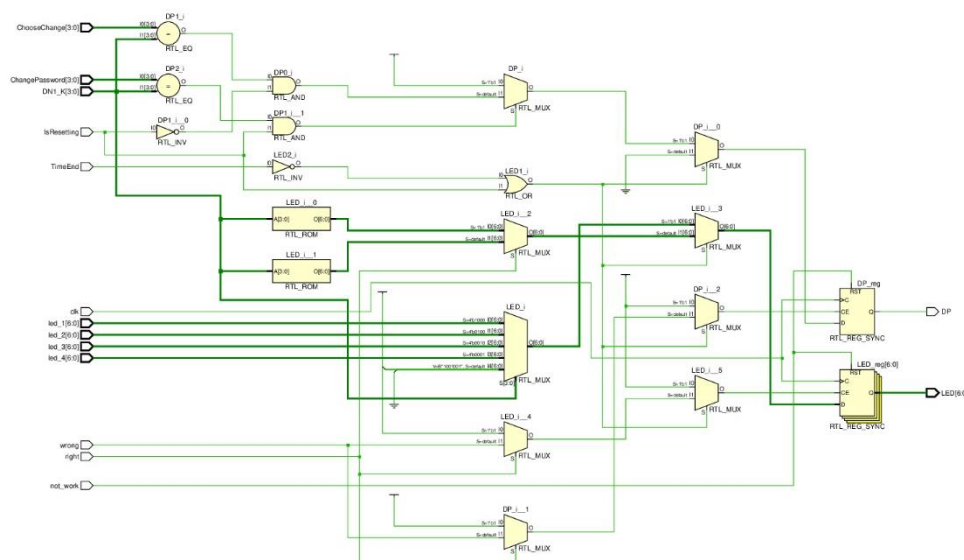当 ChooseChange 与 DN1_K 相等时，该位七段数码管小数点闪亮一次，由于刷新频率足够快，在人眼看来其保持常亮。



3.7 时间倒计时和错误次数显示模块

同上，通过分配信号扫描显示错误次数与倒计时。

 


3.8 输入密码模块

输入 [7:0] password 对应 8 个拨动开关的状态，检测到任意一个开关被拨动（产生上升沿），则记录当前开关状态到表示位数的变量 ChooseChange 所对应的密码位 my_password[31:24][23:16][15:8][7:0]，并且对 ChooseChange 进行一次循环右移操作，当下次检测到开关波动产生上升沿信号则输入下一位。


同样，输入操作受 restart、TimeEnd、resetting 等功能的影响。例如，当检

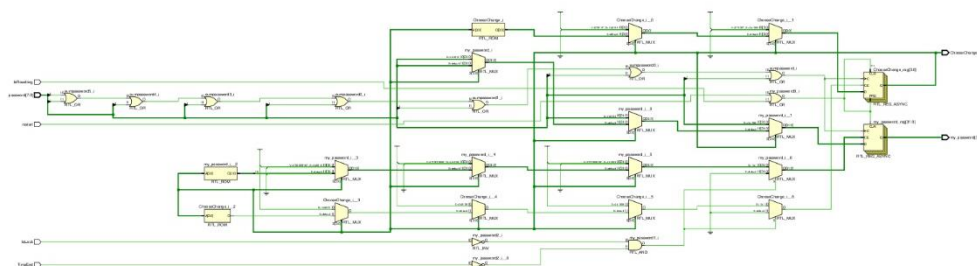测到倒计时结束后，启动重新开始功能，ChooseChange 重置为 4b'1000（即第一位），并且通过修改 my_password 的值为初始值 0，使数码管显示回归初始状态。



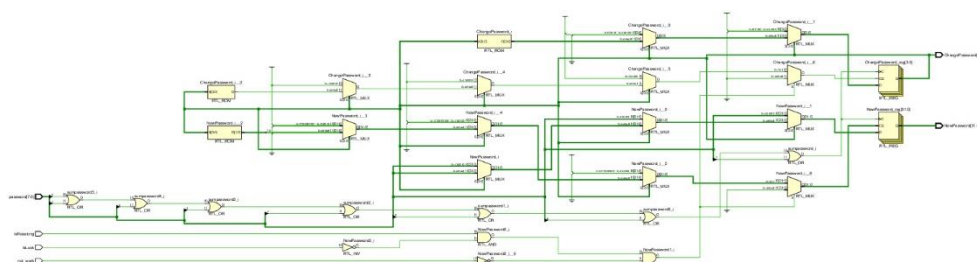3.9 更改密码模块

当选择更改密码，resetting 信号置为 1，由此原输入密码显示模块显示更改密码且与输入密码输入模式相同。



3.10 主模块

以上模块并行。

第 4 节 调试过程

4.1 管脚编号错误

在测试过程中发现问题：拨动按钮输入密码，七段数码管上的显示均无变化。经检查后发现问题在于将灯的管脚编号设置为了拨动开关的编号。由于综合、实现、生成比特流文件过程均未报错，所以一直认为是密码锁程序的逻辑出现问题，未往管脚文件的方向思考，在这一实际非常简单的错误上耽误了较多时间。

如下错误代码，需改为拨动开关对应引脚：


```
set_property PACKAGE_PIN F6 [get_ports password[7]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports password[7]]
```

```

set_property PACKAGE_PIN G4 [get_ports password[6]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports password[6]]
set_property PACKAGE_PIN G3 [get_ports password[5]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports password[5]]
set_property PACKAGE_PIN J4 [get_ports password[4]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports password[4]]
set_property PACKAGE_PIN H4 [get_ports password[3]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports password[3]]
set_property PACKAGE_PIN J3 [get_ports password[2]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports password[2]]
set_property PACKAGE_PIN J2 [get_ports password[1]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports password[1]]
set_property PACKAGE_PIN K2 [get_ports password[0]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports password[0]]


```

4.2 电平出现未知错误

 

管脚文件缺失语句 `set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports DP]`，导致 Run Implementation 步骤失败。修正后 Run Implementation 步骤成功通过。


4.3 管脚约束文件未知错误

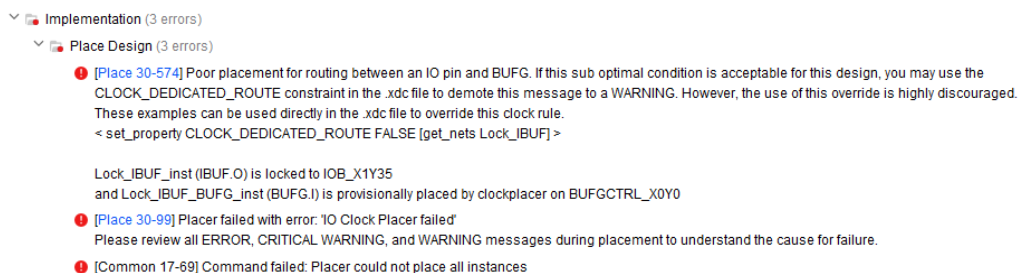

当要使用按键的输入上升或下降沿信号时，会有如上报错，在管脚约束文件对应的按键添加 `set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets XXXX]`，其中 XXXX 表示某个按钮对应的输入，这样在规避报错的同时还可以消除按钮抖动。

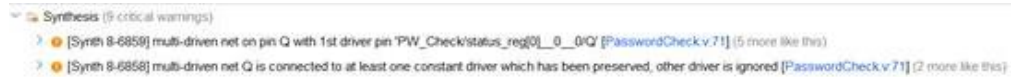4.4 某些情况，多个 always 模块对同一个变量赋值出错

在一个以上的 always 块中对同一个变量赋值容易产生竞争冒险，且不能综合。如果一个变量的值必须与两个 always 事件相关联则将它们放在同一个 always 模块里面，或者一个 always 块只对一个变量赋值，最后将其用组合逻辑将其变为一个信号。本人主要采用第一种方法，通过逻辑组合将它们放在一个 always 模块中，但由此也产生了如下 4.5 错误。




4.5 一个 always 模块多个上升下降沿与条件冲突

当一个 always 模块条件中有多个上升下降沿的使用，若采用多个 if 条件语句并行，有时会产生如下报错。更改方法为，将多个 if 语句合并成 if-else 语句


- ❗ [Synth 8-91] ambiguous clock in event control [lock.v:112]
- ❗ [Synth 8-6156] failed synthesizing module 'lock' [lock.v:3]
- ❗ [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details

4.6 数据类型错误

Reg 和 wire 数据类型使用混乱，导致出现如下错误：

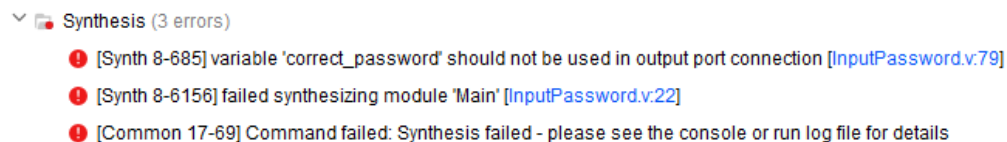

4.7 未知错误

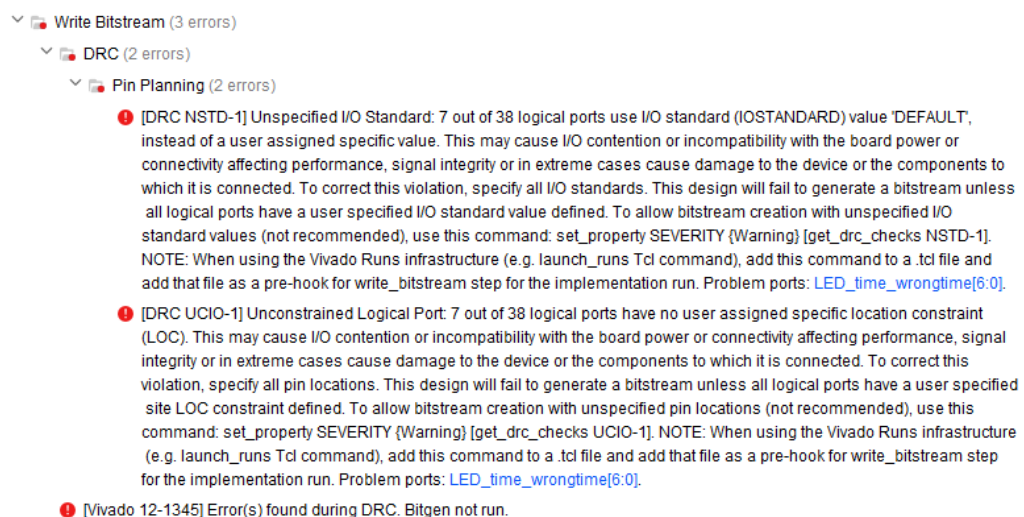

生成比特流文件过程中，会有如上报错，查阅资料，添加 tcl 文件，含如下三句

```
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]  
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks RTSTAT-1]  
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]
```

第 5 节 设计结论

5.1 设计成果

根据大作业题目要求，完成了带有 6 个附加功能的四位八进制密码锁。其主要功能为：

1. 内置四位开锁密码，通过八个开关实现密码输入，八个拨动开关每次只有一个能为输入状态，所以共产生八个输入组合，对应着 0~7 八个数字。
2. 从拨动第一个开关后有 10 秒输入时间，10 秒倒计时结束后进行密码比对，若密码输入正确则密码正确指示灯亮，密码锁进入开锁状态，数码管显示复位。
3. 从拨动第一个开关后有 10 秒输入时间，10 秒倒计时结束后进行密码比对，若密码错误未能将锁打开，则电路自动复位，密码错误指示灯亮，密码锁进入关锁状态。

密码锁的 6 个附加功能分别为：

1. 错误密码数码管显示 EROR，正确密码显示 OPEN。
2. 时间倒计时显示。
3. 修改密码。
4. 小数点表示修改位数。
5. 错误次数统计，在错误三次后息屏，且可重置。
6. 八进制密码。

5.2 待改进之处

本次设计的密码锁的功能离能够投入实际使用的阶段还有一定距离，以下是所设想的一些待改进之处：

1. 实现更多位数（如六位，八位）密码的密码锁。

-
2. 实现自行选择输入的位数，目前只能实现逐次按位输入，一旦一位输错则需要重新输入一轮密码，较为麻烦，打算设计为可左右移动的密码输入方式。
 3. 通过用户按键进行密码输入正误的判断，目前只能在倒计时结束后进行一次输入正误的判断。
 4. 在修改密码后会出现部分显示混乱，原因是没有即使对变量进行更改，由于改动过大就不再继续。

第 6 节 设计心得与总结

通过这次大作业，我有以下心得与总结：

1. 深切感受到了理论设计与工程实现之间仍存在巨大的差距。由于实际元器件的参数性能影响等，vivado 激励仿真通过并不意味着实际上板的结果也毫无错误。在大作业的过程中，我不止一次体会到了理论与实践之间的巨大差距，而这类 bug 往往是最隐蔽，最耗费精力才能找出最终解决方案的。
2. 对 FPGA 数字电路设计有了更深刻的了解。由于是第一次设计这种规模的数字电路系统，在使用 vivado 软件进行功能实现、管脚设定、程序仿真时遇见了很多之前没有遇到过的 bug。在解决过程中耗费了很多时间与精力。但对我来说，这也有好的一面：若是再进行同等规模的系统设计，由于熟悉了整个流程，自己的效率应该会有所提高。
3. 由于之前不能熟练了解 Verilog 语言特性、语法以及对数字逻辑系统设计流程的认识不足，我在完成这次大作业的过程中走了许多弯路。比如在思考实现密码锁功能时想到哪一块就直接开始动手写代码，没有一个总体规划的阶段，这导致了很多实现主要功能的程序段没有封装在模块中，妨碍了仿真调试，也影响了 RTL 综合结果的美观性。
4. 让我对自己完成大作业的心态有所反思。通过这次大作业，我认识到了要根据对自己能力的预期合理拓展密码锁程序。刚开始编写程序时构想了不少高级的附加功能（如通过按键实现输入位数的转换等），但初步写

好这些功能后，测试发现存在着很多莫名其妙的错误，在最后不得已将它们中的大部分删除。


5. 考虑运用 `design-block` 模块来进行连接，但由于路线之间的连接繁琐就放弃了，完成密码锁之后又认为这个方法应该可以一试。

第 7 节 参考文献

- [1] CSDN.verilog 入门教程_申缘-CSDN 博客_verilog 语言入门教程[EB/OL]. 2014[2020-12-5]. <https://blog.csdn.net/caojunjun12345/article/details/31357785>.
- [2] 博客园.Vivado 常见问题集锦 - NingHeChuan - 博客园[EB/OL]. 2017 [2020-12-6]. <https://www.cnblogs.com/ninghechuan/p/7247441.html>.
- [3] 博客园.按键消抖方案的 verilog 描述 - 自由的青 - 博客园[EB/OL]. 2017 [2020-12-8].<https://www.cnblogs.com/qingkai/p/7596126.html>.
- [4] CSDN.VerilogHDL 常用的仿真知识_tianpu2320959696 的博客-CSDN 博客 [EB/OL].2018[2020-12-9].<https://blog.csdn.net/tianpu2320959696/article/details/81063681>.
- [5] verilog 时钟分频设计 <https://blog.csdn.net/moon9999/article/details/75020355>

附录


附录一 总体设计图

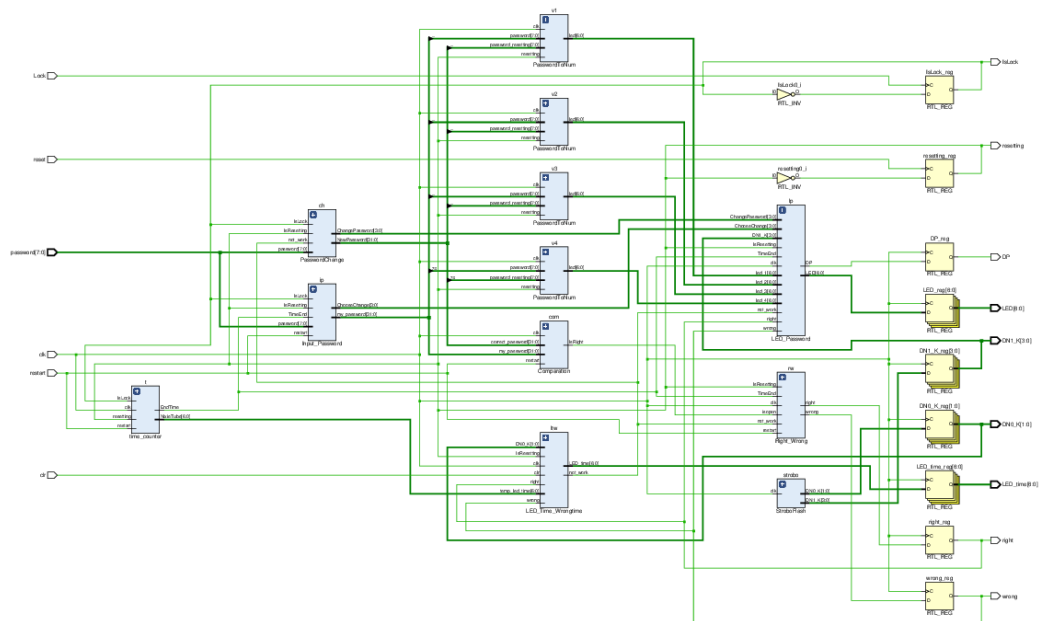


附录二 各模块仿真截图

由于部分模块仿真耗时长，结果无太大意义，此处只仿真主要几个模块。


B.1 比较模块

 


B.2 密码输入模块（修改密码相似）

 


B.3 密码转换 LED 模块

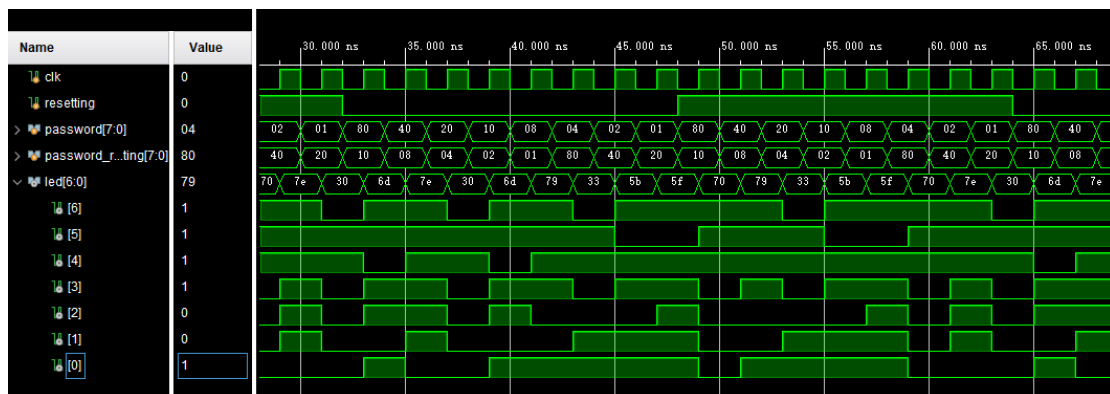

B.4 判断正确与否模块

 

B.5 倒计时数据显示模块

 

附录三 工作说明与贡献

本人单独成组，独立完成各项工作。